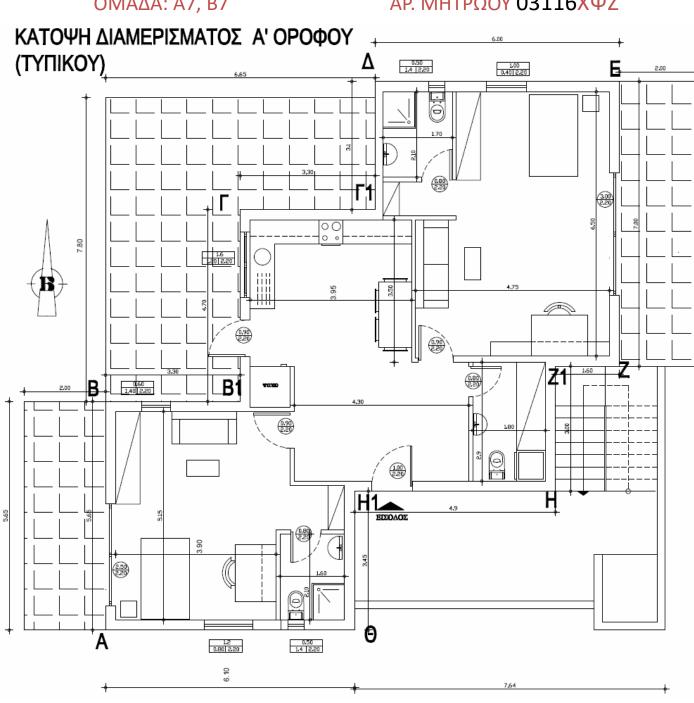


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2η Άσκηση

Οκτώβριος 2020



AB =
$$5,65+2,Z$$

$$BB1 = 3,3 + 2,Z$$

$$B1\Gamma = 4,7 + 2,X$$

$$\Gamma\Gamma 1 = 3,3 + 2,X$$

$$\Gamma 1\Delta = 3,1$$

$$\Delta E = 6.0 + 2.\Psi$$

$$EZ = 7.0 + 2.X$$

$$ZZ1 = 1,6 + 2,\Psi$$

$$Z1H = 3,0$$

$$HH1 = 4,9 + 2,X$$

$$H1\Theta = 3,45+2,Z$$

$$\Theta A = 6,1 + 2,Z$$

Εξωτ. τοίχος = 25 cmΕσωτ. τοίχος = 10 cm

Πλάτη WC 1,80 m

Να αναγράφονται όλες οι εξωτερικές διαστάσεις.

OMAΔA: A7, B7

Φορτία για Ζ < 5

- 1. Να τοποθετηθούν τα φορτία που δίνονται
- 2. Να σχεδιαστούν οι τρεις γραμμές που ονοματίζονται σε παρένθεση
- Πίνακες: 1 γενικός πίνακας στο χωλ (κουζίνα, χωλ, κοιν. μπάνιο) και 1 υποπίνακας / ενοικιαζόμενο δωμάτιο

ΦΟΡΤΙΑ /ΧΩΡΟ	KOYZINA	ӨЕРМ.	ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ	ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ	ΨΥΓΕΙΟ	клімат.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΡΕΥΜΑΤΟ- ΔΟΤΕΣ
KOYZINA	1			1	1 (ГР. 1)		2	5 (ГР. 3)
(ABB ₁ H ₁ Θ) 1						1 (AΘ)	2	4
$(\Delta EZZ_1\Gamma_1)$ 2						1 (ΔE)	3	4
ΧΩΛΛ							1	1
AOYTPO KOIN.		1 (FP. 2)	1				1	
$\Lambda \text{OYTPO 1}$ (ABB ₁ H ₁ Θ)		1					1	
ΛΟΥΤΡΟ 2 $(\Delta EZZ_1\Gamma_1)$			1				1	
BEPANTA KOIN.							2	2
BEPANTA 1 (ABB $_1$ H $_1$ O)							1	1
BEPANTA 2 $(\Delta EZZ_1\Gamma_1)$							2	1

OMAΔA: A7, B7

Φορτία για Z > 4

- 1. Να τοποθετηθούν τα φορτία που δίνονται
- 2. Να σχεδιαστούν οι τρεις γραμμές που ονοματίζονται σε παρένθεση
- Πίνακες: 1 γενικός πίνακας στο χωλ (κουζίνα, χωλ, κοιν. μπάνιο) και 1 υποπίνακας / ενοικιαζόμενο δωμάτιο

ΦΟΡΤΙΑ /ΧΩΡΟ	KOYZINA	ӨЕРМ.	ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ	ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ	ΨΥΓΕΙΟ	КЛІМАТ.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	ΡΕΥΜΑΤΟ- ΔΟΤΕΣ
KOYZINA	1			1 (ГР. 1)	1		2	5
(ABB ₁ H ₁ O) 1							3	5 (FP. 3)
$(\Delta EZZ_1\Gamma_1)$ 2							3	5
ΧΩΛΛ						1	1	2
ΛΟΥΤΡΟ KOIN.							1	
$\Lambda \text{OYTPO 1}$ (ABB ₁ H ₁ Θ)		1	1 (FP. 2)				1	
ΛΟΥΤΡΟ 2 $(\Delta EZZ_1\Gamma_1)$		1	1				1	
BEPANTA KOIN.							2	1
BEPANTA 1 (ABB ₁ H ₁ O)							2 (ГР. 3)	1
BEPANTA 2 $(ΔΕΖΖ_1Γ_1)$							2	1